



Примечания:

** сопротивление резистора 10 кОм на входе второго операционного усилителя (ОУ) может быть уменьшено вплоть до 1 кОм при необходимости получения большего усиления, но при этом есть вероятность увеличения уровня шума

При подключении электретного микрофона необходимо установить джампер "J1". Возможно, при использовании электретного микрофона придётся увеличить сопротивление резистора ** для уменьшения коэффициента усиления второго ОУ